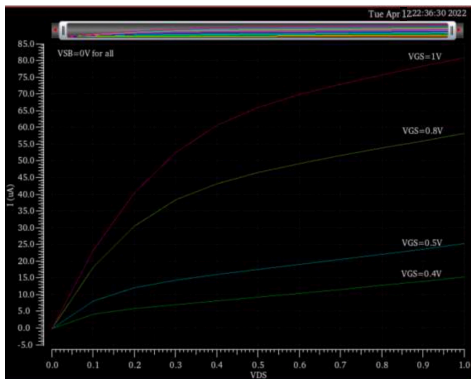


# Problem 1



I am not a 189 student

## Problem 2:

A) PMOS b/c  $I_D = 0$  when  $V_{GS} > 0$ . When  $V_{GS} < 0$ ,  $I_D < 0$  when  $V_{DS} < 0$

B)  $|V_{DSAT}| = 0.4$   $[|V_{DS1}| = 0.7V; |I_{D1}| = 1205 \mu A; |V_{DS2}| = 0.3V]$  measure (1)

$$V_{min} = \min(0.7, 0.3 - V_T, 0.4) = 0.3 - V_T \text{ since } V_T > 0.$$

$$|I_{D1}| = 88.98 \mu A \text{ at } |V_{GS}| = 0.7V \quad (2)$$

$$V_{min} = \min(0.7, 0.7 - V_T, 0.4) = 0.4$$

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{|V_{GS1} - V_T| V_{min1} - \frac{V_{min1}^2}{2}}{|V_{GS2} - V_T| V_{min2} - \frac{V_{min2}^2}{2}} \rightarrow \frac{1205}{88.98} = \frac{(0.7 - V_T)^2 - \frac{(0.7 - V_T)^2}{2}}{(0.7 - V_T) 0.4 - \frac{0.4^2}{2}}$$

$$\Rightarrow V_T = 0.403, 0.0890 \quad \text{But, } V_{GS} > |V_T| \rightarrow V_T = 0.0890V$$

$$V_T = -0.0890$$

measure 3+5: both in VSAT region

$$\frac{|I_{D1}|}{|I_{D2}|} = \frac{(1 - 0.4)}{(1 - 0.7)} \cdot \frac{76.4}{50.98} \rightarrow \lambda = 0.69911$$

- c)
- SAT
  - OFF
  - VSAT
  - SAT
  - VSAT/LIN
  - LIN

3. A) PMOS  $\rightarrow C_{gate} = C_{ox} W_p L = \frac{14 \cdot 10^{-5}}{(10^{-9})^2} \cdot 360 \cdot 10^{-9} \cdot 120 \cdot 10^{-9} = 6.05 \cdot 10^{-16} F$   
 $= 0.605 fF$

B) NMOS  $\rightarrow C_{gate} = C_{ox} W_n L = \frac{15 \cdot 10^{-5}}{(10^{-9})^2} \cdot 120 \cdot 10^{-9} \cdot 120 \cdot 10^{-9} = 2.16 \cdot 10^{-16} F$   
 $= 0.216 fF$